

Mini centralina antifurto

Questa centralina ha funzionato 8 anni senza inconvenienti.

E' certamente un circuitino semplice senza pretese, ma che svolge bene il suo compito.

Con i valori indicati nello schema si ha un ritardo di inserimento di circa 1 minuto (R9 - C4), ed anche la durata dell'allarme è di circa 1 minuto (R8 - C5).

E' provvista di contatti normalmente aperti e di un contatto normalmente chiuso.

Naturalmente si possono mettere altri contatti sia normalmente aperti che normalmente chiusi. Questi ultimi vanno messi ovviamente in serie e non in parallelo!

La messa in funzione avviene connettendo a massa il contatto sulla base di Q2 (attraverso R5), la messa in stand-by ponendolo a +12V o comunque sopra i 2V.

